

Documento de Arquitetura $\mu Risc$

Build 1.0



Histórico de Revisões

Data	Descrição	Autor(s)		
14/12/2015	Estruturação do documento	Patricia Gomes		
19/12/2015	Adição dos datapath's por instrução	Fábio Barros		
19/12/2015	Correção das tabelas	Matheus Borges		
19/12/2015	Criação do capítulo Assembly	Matheus Borges		
19/12/2015	Criação das tabelas de entrada e saída dos módulos	Patricia Gomes		
19/12/2015	Preenchimento da tabela Acrônimos e Abreviações	Matheus Borges		
19/12/2015	Preenchimento da tabela da tabela de si- nais da unidade de controle	Fábio Barros		
19/12/2015	Criação do capítulo Requisitos do Processador	Patricia Gomes		
20/12/2015	Finalização do documento	Fábio Barros, Matheus Borges e Patricia Gomes		
20/12/2015	Revisão do documento	Fábio Barros e Matheus Borges		



CONTEÚDO

1	Introd	ução
	1.1	Objetivo
	1.2	Organização do Documento
	1.3	Acrônimos e Abreviações
2	Visão	Geral da Arquitetura
	2.1	Principais características
3	Arquit	etura das Instruções
	3.1	Instruções Lógicas e Aritméticas
	3.2	Instruções com Constante
	3.3	Instruções de Acesso à Memória
	3.4	Instruções de Desvio
	3.5	Instruções de Desvio por Registrador
	3.6	HALT 14
	3.7	NOP
4	Descri	ção dos Componentes
	4.1	Contador de Programa (Program Counter)
	4.2	Memória de Instruções
	4.3	Banco de Registradores
	4.4	Extensor de Sinal
	4.5	Unidade Lógica e Aritmética (Arithmetic Logic Unit)
	4.6	Memória de Dados (Data Memory)
	4.7	Registrador de Flags
	4.8	Testador de Flags
	4.9	Unidade de Controle
5	Assem	bly



1. Introdução

1.1. Objetivo

O processador pode ser definido como o cérebro do computador, é ele o responsável por realizar todas as instruções dentro do computador como operações de lógicas e cálculos. Além disso ele é responsável pela tomada de decisões do sistema.

O objetivo deste documento é definir as especificações do processador desenvolvido. As seções a seguir definem os parâmetros de implementação que compõem os requisitos gerais do processador. Tais requisitos incluem: arquitetura do conjunto de instruções, definições de entrada e saída e a arquitetura geral do processador.

1.2. Organização do Documento

Sessão 2: Apresenta uma visão geral da arquitetura e dos principais requisitos.

Sessão 3: Especifica o conjunto de instruções do processador.

Sessão 4: Especifica os elementos que compõem o sistema.

Sessão 5: Descreve o montador.

1.3. Acrônimos e Abreviações

Sigla	Descrição		
GPR	Registrador de Propósito Geral		
ISA	Instruction Set Architecture - Conjunto de Instruções da Arquitetura		
IF	Instruction Fetch - Busca da Instrução		
ID	Instruction Decode - Decoficação da Instrução		
RF	Register Fetch - Acesso aos Registradores		
EX	Execute - Execução da Instrução		
MEM	Memory - Acesso à Memória		
WB	Write Back - Escrita de volta		
OP	Operation Code - Código da Operação		
RA	Read A - Ler A		
RB	Read B - Ler B		
WC	Write C - Escreve C		
CONTROL	Unidade de Controle		
continua na próxima página			



	continuação da tabela anterior				
Sigla	Descrição				
COND	Condição				
Const16	Constante de 16 bits				
MI	Memory Instruction (Memória de Instruções)				
PC	Program Counter (Contador de Programa)				
RB	Banco de Registradores				
UC	Unit Control (Unidade de Controle)				
ALU	Arithmetic Logic Unit (Unidade Lógica Aritmética)				
RF	Register Flag (Registrador de Flags)				
TF	Tests Flag (Testador de Flags)				
MX	Multiplexer (Multiplexador)				
DM	Data Memory (Memória de Dados)				
SE	Signal Extender (Extensor de Sinal)				
RISC	Reduced Instruction Set Computer (Computador com um Conjunto Reduzido de Instruções)				

Tabela 2: Tabela de acrônimos e abreviações



2. Visão Geral da Arquitetura

Este documento descreve um processador μRISC adaptado à 32 bits. Esse processador possui 16 registradores de proposito geral e composta por um conjunto de 42 instruções. Para uma instrução ser executada são necessários quatro ciclos. Esses ciclos são denominados IF, ID, EX/MEN e WB, como apresentado na figura abaixo. No primeiro ciclo (IF), a próxima instrução a ser executada, definida pelo contador de programa (PC), é lida da memória de instruções (MI). No segundo ciclo (ID), a instrução é identificada e os operandos são lidos do banco de registradores ou, em caso de operações com constantes, manipulado pelo extensor de sinal (SE). No terceiro ciclo (EX/MEM), a instrução é executa pela unidade lógica aritmética (ALU) ou pela memória, em caso de operações de armazenamento ou leitura. No quarto ciclo (WB), os resultados são escritos no banco de registradores.

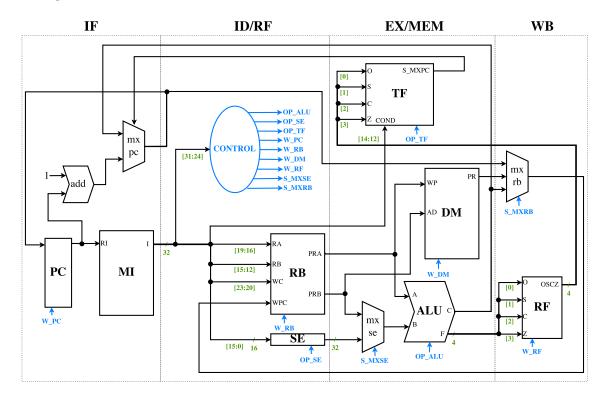


Figura 1: Datapath Geral

2.1. Principais características

- Arquitetura de 32 bits;
- 16 GPR de 32 bits de largura (r0 ... r15);
- ISA composta por 42 instruções;
- Instruções de até 3 operandos;
- Simulador e Montador desenvolvido na linguagem C;



- Armazenamento em memória de forma big-endian;
- Unidade de controle hardwired;
- Endereçamento por registrador e imediato;



3. Arquitetura das Instruções

O conjunto de instruções do processador foi dividido nos seguintes grupos:

- Instruções lógicas e aritméticas;
- Instruções com constante;
- Instruções de acesso à memória;
- Instruções de desvio;
- Instruções de desvio por registrador;
- · NOP;
- HALT;

3.1. Instruções Lógicas e Aritméticas

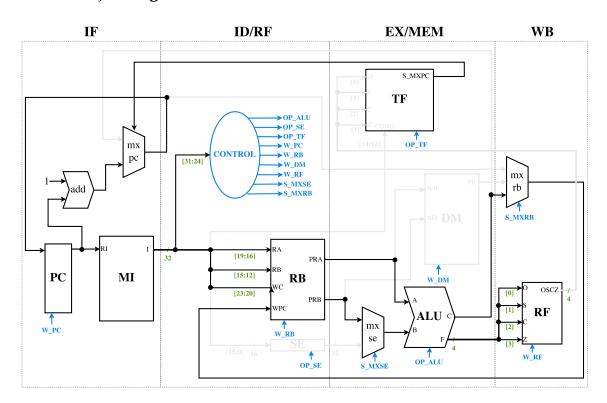


Figura 2: Datapath de Lógicas Aritméticas

A Figura 2 apresenta o caminho de dados específico de instruções lógicas e aritméticas, nela é possível observar quais elementos participam da realização destas operações.

Os elementos que caracterizam esse tipo de instrução são:



- Unidade logica aritmética (ALU): responsável por realiza a operação e gerar os sinais de flags;
- Registradores de flags (RF): responsável por armazena o último estado das flags atualizadas;

As instruções de lógica e aritmética possuem o seguinte formato:

31:2	28:24	23:20	19:16	15:12	11:0
0 0	OP	WC	RA	RB	XXXXXXXXXXX

Tabela 3: Tabela de Formato

OPALU	Mnemônico	Operação	Flags Atualizadas				
00000	add c,a,b	C = A + B	OSCZ				
00001	addinc c,a,b	C = A + B + 1	OSCZ				
00011	inca c,a	C = A + 1	OSCZ				
00100	subdec c,a,b	C = A - B - 1	OSCZ				
00101	sub c, a, b	C = A - B	OSCZ				
00111	deca c, a	C = A - 1	OSCZ				
01000	lsl c, a	C = Deslocamento Lógico Esq. (A)	SCZ				
01001	asr c, a	C = Deslocamento Aritmético Dir. (A)	SCZ				
10000	zeros c	C = 0	Z				
10001	and c, a, b	C = A&B	S Z				
10010	andnota c,a,b	C = !A&B	S Z				
10011	passb c, b	C = B					
10100	andnotb c, a, b	C = A&!B	S Z				
10101	passa, c, a	C = A	S Z				
10110	xor c, a, b	$C = A^B$	S Z				
10111	or c, a, b	C = A B	S Z				
	continua na próxima página						



continuação da tabela anterior						
OPALU	Mnemônico	Operação	Flags Atualizadas			
11000	nand c, a, b	C = !A&!B	S Z			
11001	xnor c, a, b	$C = !(A^B)$	S Z			
11010	passnota c, a	C = !A	S Z			
11011	ornota c, a, b	C = !A B	S Z			
11100	passnotb c, b	C = !B	S Z			
11101	ornotb c, a, b	C = A !B	S Z			
11110	nor c, a, b	C = A B	S Z			
11111	ones c	C = 1				

3.2. Instruções com Constante

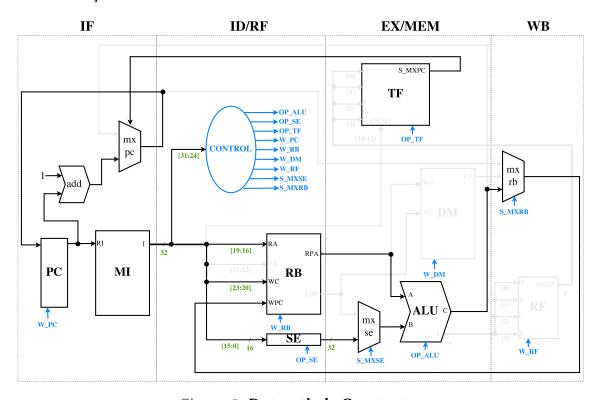


Figura 3: Datapath de Constantes

A Figura 3 apresenta o caminho de dados específico de instruções com constantes, nela é possível observar quais elementos participam da realização destas operações.



O elemento que caracteriza esse tipo de instrução é o extensor de sinal responsável por transformar uma constante de 16 ou 12 bits em 32 bits. O nível lógico do sinal OP_SE que define se a constante a ser extendida é de tamanho 12 ou 16. Assim é garantido que o restante dos bits não tenha informações erradas que irão ser operadas na unidade lógica e aritimetica (ALU).

31:29	28:24	23:20	19:16	15:0
0 1 0	OP	WC	XXXX	CONSTANTE

Tabela 5: Tabela de Formato

OPALU	Mnemônico	Operação
10011	loadlit c, Const16	C = CONSTANTE
01010	lcl c, Const16	C = Const16 (C&0xffff0000)
01011	Ich c, Const16	$C = (Const16 \times 16) (C\&0x0000ffff)$

Tabela 6: Tabela de Instruções com Constante

3.3. Instruções de Acesso à Memória

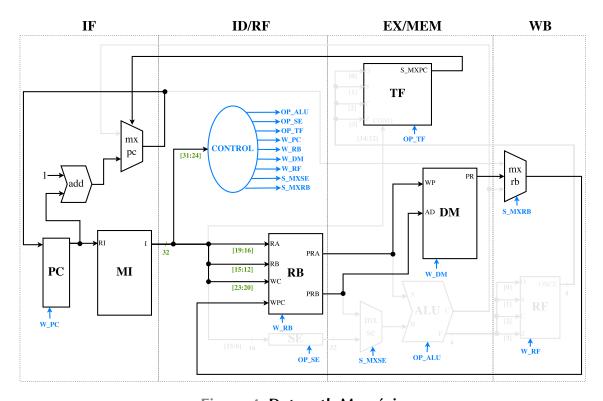


Figura 4: Datapath Memória



As instruções de acesso à memória são Load e Store. Na instrução Load o endereço presente no registrador B é lido da memória, e a saída é escrita no banco de registradores no endereço especificado na pelo registrador A. Na instrução Store os dados são lidos do banco de registradores e escritos na memória, sendo registrador A o dado a ser escrito e o registrador B endereço onde será armazenado.

O sinal que habilita a escrita na memória de dados é o mesmo que habilita a leitura, quando em nível lógico 1 apenas a escrita é permitida, e em 0, apenas a leitura. As instruções de acesso à memória possuem o seguinte formato:

31:29	28:24	23:20	19:16	15:12	11:0
100	X X X X X	WC	RA	RB	XXXXXXXXXXX

Tabela 7: Tabela de Formato

W_MD	Mnemônico	Operação
0	load c, a	C = Mem[A]
1	store a, b	Mem[A] = B

Tabela 8: Tabela de Instruções de Acesso à Memória

3.4. Instruções de Desvio

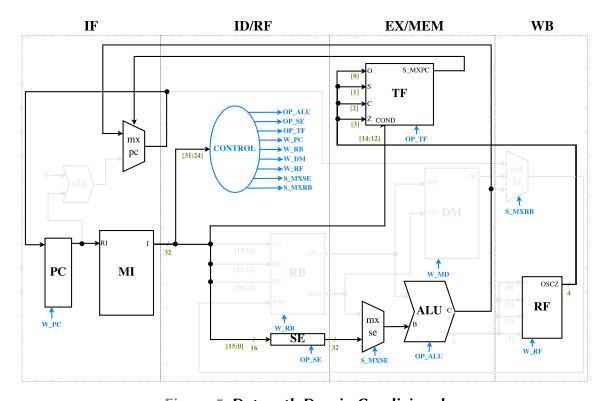


Figura 5: Datapath Desvio Condicional



O módulo que caracteriza essa instrução é o testador de flags (TF) que, a partir de uma condição, determina se um salto será ou não realizado. As instruções de desvio condicional e incondicional realizam um salto para um endereço absoluto da memória de instruções, informado pelo campo DESTINO. Este endereçamento pode ser de até 2^12 bits. Em caso de endereços maior que 12 bits, deve-se utilizar as instruções lcl e lch para carregar o endereço do Label de destino em um registrador. Em seguida, deve-se realizar um desvio por registrador (especificado na sessão 4.5), utilizando como parâmetro este registrador. Esta decisão de utilziar endereçamento absoluto retira da ALU a responsabilidade de calcular o novo destino.

Tais instruções possuem o formato descrito abaixo na tabela:

31:29	28:27	26:24	23:15	14:12	11:0
101	ХX	OP	XXXXXXXXX	COND	DESTINO

Tabela 9: Tabela de Formato

OPD	Mnemônico	Operação
00	j DESTINO	PC = DESTINO
01	jt.cond DESTINO	PC = DESTINO se COND for verdadeira
10	jf.cond DESTINO	PC = DESTINO se COND for falsa

Tabela 10: Tabela de Instruções de Desvio

As instruções de desvio condicional devem testar as condições apresentadas no quadro abaixo:

COND	Mnemônico	Condição
001	neg	Resultado da ALU negativo
010	zero	Resultado da ALU zero
100	carry	Carry da ALU
101	negzero	Resultado da ALU negativo ou zero
110	true	TRUE
111	overflow	Resultado da ALU overflow

Tabela 11: Tabela de Condições



IF ID/RF

3.5. Instruções de Desvio por Registrador

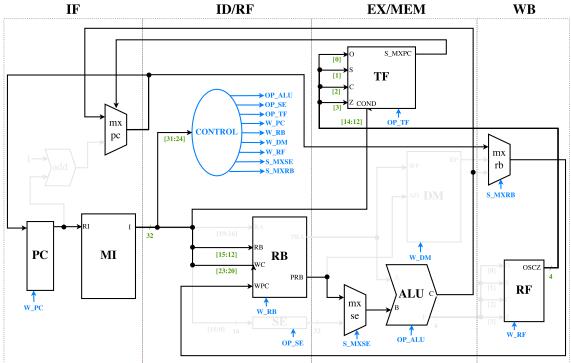


Figura 6: Datapath Desvio por Registrador

São duas as instruções de desvio por registrador, jump and link e jump register. Na instrução de jump and link, o valor de PC+1 deve ser armazenado no registrador r7 (definido pela unidade de controle) e o conteúdo do registrador RB armazenado em PC. Já no caso da instrução jump register, a única operação a ser feita é armazenar o conteúdo do registrador RB no PC.

As instruções de desvio por registrador possuem o seguinte formato:

31:29	28:25	24	23:16	15:12	11:0
110	XXXX	OPDR	XXXXXXX	RB	XXXXXXXXX

Tabela 12: Tabela de Formato

OPDR	Mnemônico	Operação
0	jal b	PC = RB e r7 = PC+1
1	jr b	PC = RB

Tabela 13: Tabela de Instruções de Desvio por Registrador



3.6. HALT

A instrução HALT representa uma parada no sistema.

O HALT possui o formato seguinte:

31:29	28:27	26:24	23:12	11:0
101	XX	00	XXXXXXXXXX	L

Tabela 14: Tabela de Formato

Mnemônico	Operação
L: j L	PC = PC

Tabela 15: Tabela de Instrução HALT

3.7. **NOP**

Nessa instrução todos os sinais de controle são zerados, desta forma nada é registrado na memória ou no banco de registradores. A NOP possui o formato seguinte:

31:29	28:0	
0 0 0	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Tabela 16: Tabela de Formato



4. Descrição dos Componentes

Durante algumas discussões foi decidido quais componentes constituiriam o processador. A partir de análises das instruções foram listados os componentes a seguir:

4.1. Contador de Programa (Program Counter)

O Contador de Programa (PC) é o registrador que armazena o endereço da próxima instrução a ser executada. Ele é atualizado assim que a instrução atual é finalizada.

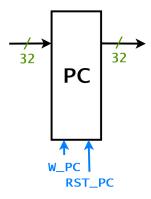


Figura 7: Contador de Programa

Nome	Tamanho	Direção	Descrição
in_PC	32	Entrada	Endereço de destino do salto
out_PC	32	Saída	Saída do PC
W_PC	1	Entrada	Sinal de controle do PC
RST_PC	1	Entrada	Sinal que limpa o pc

Tabela 17: Tabela de Sinais do PC

4.2. Memória de Instruções

Tem como funcionalidade armazenar todas as instruções do programa a ser executado.

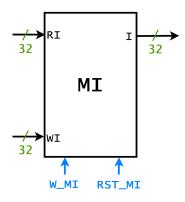


Figura 8: Memória de Instruções



Nome	Tamanho	Direção	Descrição
RI	32	Entrada	Endereço da instrução a ser lida
WI	32	Entrada	Endereço de entrada na memória de instrução
I	32	Saída	Instrução atual
W_MI	1	Entrada	Sinal que habilita a leitura
RST_MI	1	Entrada	Sinal que limpa a memória de instruções

Tabela 18: Tabela de Sinais da Memória de Instruções

4.3. Banco de Registradores

O banco de registradores consiste em um bloco formado por 16 registradores de propósito geral de 32 bits.

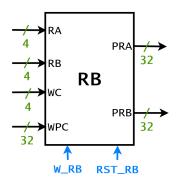


Figura 9: Banco de Registradores

Nome	Tamanho	Direção	Descrição
RA	4	Entrada	Endereço do registrador A
RB	4	Entrada	Endereço do registrador B
WC	4	Entrada	Endereço de escrita para o registrador destino
WPC	32	Entrada	Entrada do dado a ser armazenado no registrador destino
PRA	32	Saída	Saída do registrador A
PRB	32	Saída	Saída do registrador B
W_RB	1	Entrada	Sinal que habilita a escrita no banco de resgistradores
RST_RB	1	Entrada	Sinal que limpa a memória de instruções

Tabela 19: Tabela de Sinais do Banco de Registradores



4.4. Extensor de Sinal

O extensor de sinal é utilizado para extender o sinal dos bits de entrada nas operações com constantes e de desvio.



Figura 10: Extensor de Sinais

Nome	Tamanho	Direção	Descrição
C16	16	Entrada	Constante a ser extendida
C32	32	Saída	Constante extendida
OP_SE	1	Entrada	Sinal de controle do extensor

Tabela 20: Tabela de Sinais do Extensor de Sinais

4.5. Unidade Lógica e Aritmética (Arithmetic Logic Unit)

A ALU é um circuito combinacional responsável por realizar operações aritméticas e lógicas dentro do processador. As operações a serem executadas são determinadas por meio dos sinais de controle e das suas entradas de operação, logo após os dados de entrada são computados e o resultado é obtido na saída do circuito.

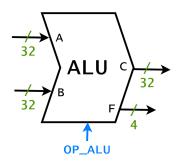


Figura 11: Unidade Lógica Aritmética



Nome	Tamanho	Direção	Descrição
A	32	Entrada	Operando A
В	32	Entrada	Operando B
С	32	Saída	Resultado da operação
F	4	Saída	Flags
OP_ALU	5	Entrada	Código de operação da instrução atual

Tabela 21: Tabela de sinais da ALU

4.6. Memória de Dados (Data Memory)

A Memória de dados tem como propósito salvar/ler dados proveniente das instruções de acesso à memória.

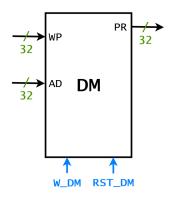


Figura 12: Memória de Dados

Nome	Tamanho	Direção	Descrição
WP	32	Entrada	Dado as ser armazenado na memória
AD	32	Entrada	Endereço onde o dado será armazenado
PR	32	Saída	Dado que sai da memória e é escrito no registrador
W_DM	1	Entrada	Sinal que habilita a escrita na memória de dados
RST_DM	1	Entrada	Sinal que limpa a memória de dados

Tabela 22: Tabela de Sinais da Memória de Dados



4.7. Registrador de Flags

Responsável por armazenar os estados das flags Overflow, Carry, Sinal e Zero. Estes estados são atualizados de acordo com o tipos e resultados das operações realizadas pela unidade lógica e aritmética.

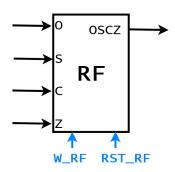


Figura 13: Registrador de Flags

Nome	Tamanho	Direção	Descrição
О	1	Entrada	Flag de overflow
S	1	Entrada	Flag de sinal
С	1	Entrada	Flag de carry
Z	1	Entrada	Flag de zero
OSCZ	4	Saída	Flags atualizadas
W_RF	3	Entrada	Sinal que define quais flags serão atualizada
RST_RF	1	Entrada	Limpa os dados do registrador

Tabela 23: Tabela de Sinais do Registrador de Flags

4.8. Testador de Flags

Esse módulo combinacional foi criado com o objetivo de decidir se um jump será ou não realizado conforme a condição (COND).O testador verifica se uma determinada flag esta no estado desejado.



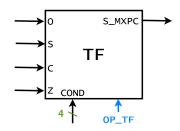


Figura 14: Testador de Flags

Nome	Tamanho	Direção	Descrição
О	1	Entrada	Flag de overflow a ser testada
S	1	Entrada	Flag de sinal a ser testada
С	1	Entrada	Flag de carry a ser testada
Z	1	Entrada	Flag de zero a ser testada
COND	3	Entrada	Condição que será testada
S_MXPC	1	Saída	Sinal que indica se o salto será ou não realizado
OP_TF	1	Entrada	Sinal de controle do testador de flags

Tabela 24: Tabela de Sinais do Testador de Flags

4.9. Unidade de Controle

Esta unidade é responsável por gerar todos os sinais que controlam o fluxo das tarefas dentro do processador, sinais estes que permitem a leitura ou escrita em registradores, controle de barramento por meio de multiplexadores e códigos de operação para módulos combinacionais.

A unidade de controle é implementada no modelo hardwired, que tem como sua característica principal uma máquina de estado finita (FSM), que seus estados são definidos pelos estágios do processador (IF,ID,EX/MEM,WB). A cada estado todos os sinais de controle são redefinidos afim de controla todos os elementos para realizar a tarefa desejada.

Esse modelo de implementação tem melhor desempenho em relação ao modelo microprogramada, pois a microprogramada é composta por uma memoria de microprograma, o que lhe da a capacidade de reprograma-la sem precisar reestruturar o circuito. Por outro lado projetar uma unidade de controle hardwired é mais dificil que microprogramada. Porém em geral no modelo RISC, como formato de instrução é mais simples, utiliza-se o modelo hardwired.



Nome	Tamanho	Direção	Descrição
TYPE_OP	8	Entrada	Instrução atual
OP_ALU	5	Saída	Código de operação da instrução atual
OP_SE	2	Saída	Sinal de controle do extensor de sinais
OP_TF	3	Saída	Sinal que indica se o jump é true ou false
W_PC	1	Saída	Sinal de controle do PC
W_RB	1	Saída	Sinal que habilita a escrita no banco de registradores
W_DM	1	Saída	Sinal que habilita a escrita na memória de dados
W_RF	1	Saída	Sinal que habilita o registrador de flags
S_MXSE	1	Saída	Sinal que controla o multiplexador MXSE
S_MXRB	1	Saída	Sinal que controla o multiplexador MXRB

Tabela 25: Tabela de Sinais da Unidade de Controle



5. Assembly

Para a codificação dos programas deve ser utilizada a linguagem Assembly. Através dos mnemônicos já descritos anteriormente, serão escritas as instruções a serem executadas. Em seguida, através de um programa montador, o código fonte do programa será traduzido em linguagem de máquina para um arquivo binário que poderá ser entendido pelo processador e executado.

Além das instruções, o código fonte deve/pode conter algumas diretivas importantes, são elas:

- .module NOME Indica o início do programa com o nome informado;
- .pseg Indica o segmento de programa, ou seja, a partir desse ponto devem conter as instruções a serem executadas. Esta diretiva é encerrada após a ocorrência de uma das diretivas seguintes;
- .dseg Indica o segmento de dados que deve ser usado para declaração de variáveis globais para. Esta diretiva não é obrigatória.
- .end Indica ao montador o fim do programa. Assim, qualquer instrução subsequente será desconsiderada.

A qualquer momento no código podem ser inseridos comentários. Para isto devese inserir o caractere ";", indicando que apartir dali todo o restante da linha é comentário e será desconsiderado pelo montador.

Outro ponto importante de se ressaltar é os labels, usados para indicar um destino de desvios ou uma nova variável. Estes labels devem conter apenas caracteres alfanuméricos. E, para os labels de desvios, devem estar na mesma linha da próxima instrução, para que esta, possa ser interpretada pelo montador.